


①

# Lab - 5 (Superposition Theorem)

$$E_1 = 10V, E_2 = 5V, E_3 = 5V$$

$$R_1 = 33\Omega, R_2 = 47\Omega, R_3 = 33\Omega, R_4 = 47\Omega$$

$$R_5 = 47\Omega, R_L = 68\Omega$$

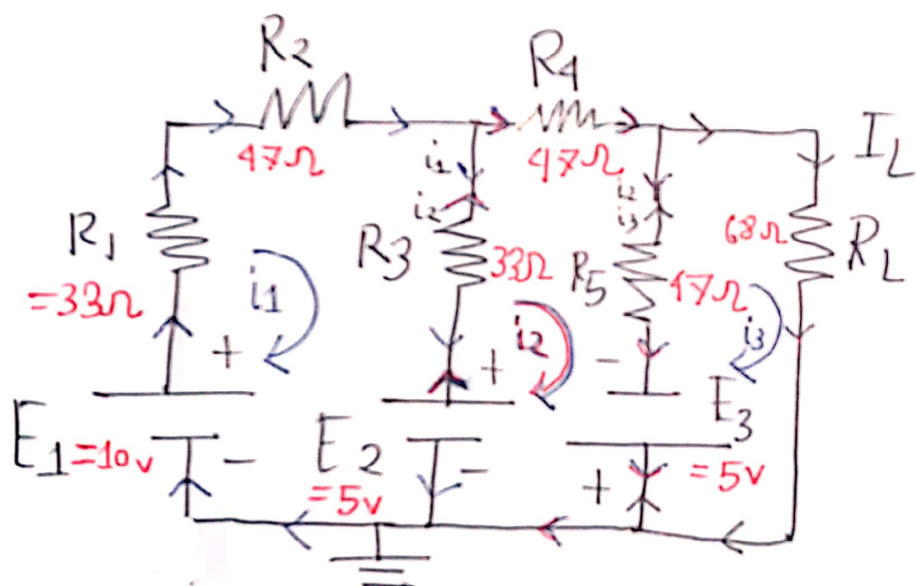

$$\bar{I}_L = i_3$$

Applying KVL at mesh 1;

$$10 - 33i_1 - 47i_1 - (i_1 - i_2)33 - 5 = 0$$

$$\Rightarrow 10 - 5 - 33i_1 - 47i_1 - 33i_1 + 33i_2 = 0$$

$$\Rightarrow 5 - 113i_1 - 47i_1 + 33i_2 = 0$$

$$\Rightarrow 5 - 113i_1 + 33i_2 = 0 \Rightarrow 5 = 113i_1 - 33i_2 \quad (1)$$

(2)

Applying KVL at mesh 2;

$$5 - (i_2 - i_1)33 - 47i_2 - 47(i_2 - i_3) + 5 = 0$$

$$\Rightarrow 10 - 33i_2 + 33i_1 - 47i_2 - 47i_2 + 47i_3 = 0$$

$$\Rightarrow 10 + 33i_1 + 47i_3 - 127i_2 = 0$$

$$\Rightarrow 10 = -33i_1 + 127i_2 - 47i_3 \quad \text{--- (II)}$$

Applying KVL at mesh 3;

$$-5 - (i_3 - i_2)47 - 68I_L = 0$$

$$\Rightarrow -5 - 47i_3 + 47i_2 - 68I_L = 0$$

$$\Rightarrow -5 - 47i_3 + 47i_2 - 68i_3 = 0$$

$$\Rightarrow -5 - 115i_3 + 47i_2 = 0$$

$$\Rightarrow -5 = -47i_2 + 115i_3 \quad \text{--- (III)}$$

③

Solving equation (i), (ii) and (iii) we will get,

$$i_1 = 0.0722 \text{ A}$$

$$= 0.0722 \times 1000 \text{ A}$$

$$= 72.265 \text{ mA}$$

$$i_2 = 0.095937 \text{ A} = 0.09593 \times 1000 \text{ A}$$


$$= 95.93 \text{ mA}$$

$$i_3 = -0.0042688 \text{ A} = -0.0042688 \times 1000 \text{ A}$$

$$= -4.268 \text{ mA}$$

Here  $I_L = i_3$  So,

$$I_L = -4.268 \text{ mA}.$$

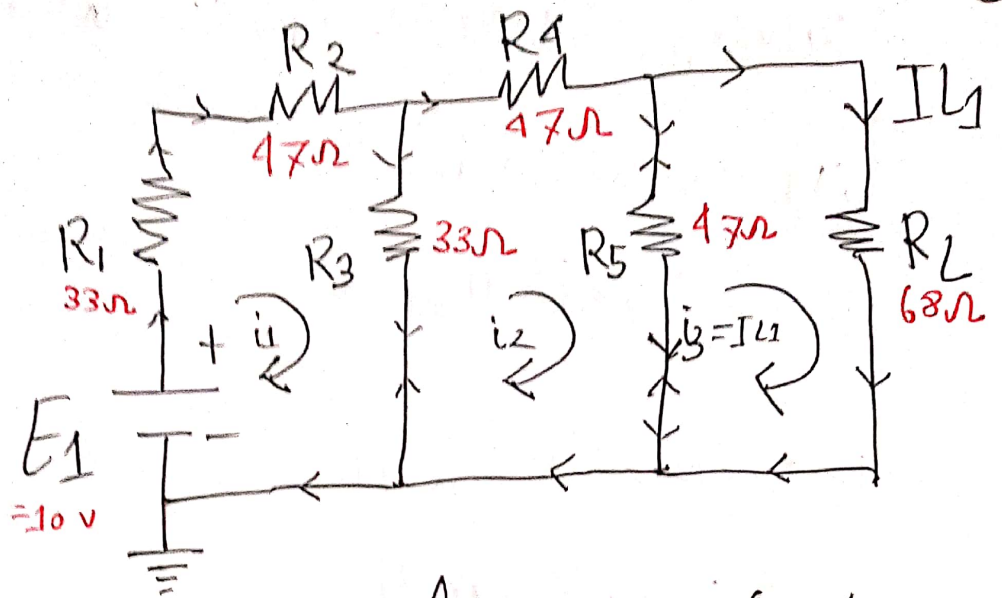

Applying KVL at mesh 1 ;

$$10 - 33i_1 - 47i_1 - (i_1 - i_2)33 = 0$$

$$\Rightarrow 10 = 113i_1 - 33i_2 \quad \text{--- (I)}$$

Applying KVL at mesh 2 ;

$$-(i_2 - i_1)33 - 47i_2 - 47(i_2 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow 0 = -33i_1 + 127i_2 - 47i_3 \quad \text{--- (II)}$$

Applying KVL at mesh 3

$$-(i_3 - i_2)47 - 68I_{L1} = 0$$

$$\Rightarrow 0 = -47i_2 + 47i_3 \quad \text{--- (III)}$$

Here,  
 $I_{L1} = i_3$




solving equation (i) (ii) and (iii)

(5) Page

$$i_1 = 0.09718 \text{ A} \\ = 97.18 \text{ mA}$$

$$i_2 = 0.02975 \text{ A} \\ = 29.75 \text{ mA}$$
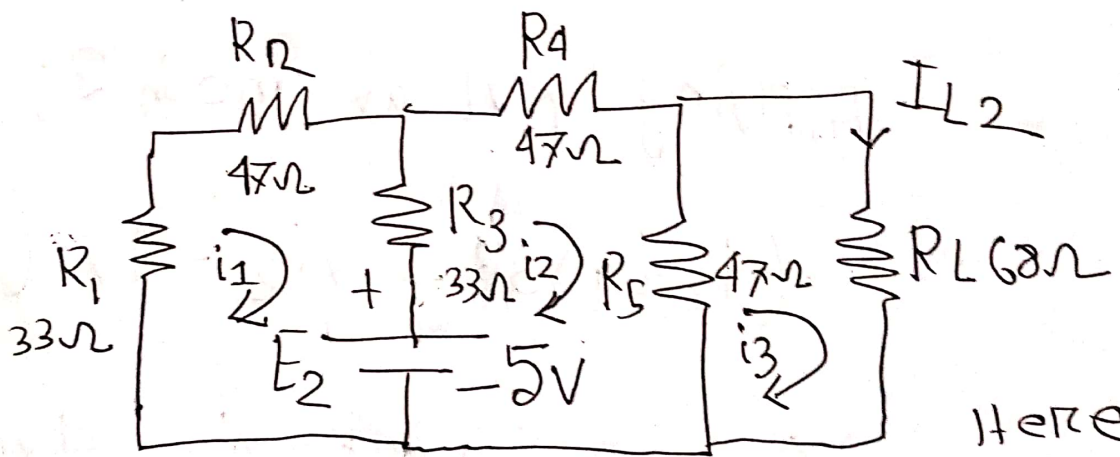
$$i_3 = I_{L1} = 0.01215 \text{ A} \\ = 12.16 \text{ mA}$$



Here,  
 $I_{L2} = i_3$

Applying KVL at mesh 1,

$$-33i_1 - 47i_1 - (i_1 - i_2)33 - 5 = 0$$

$$\Rightarrow -33i_1 - 47i_1 - 33i_1 + 33i_2 - 5 = 0$$

$$\Rightarrow -113i_1 + 33i_2 = 5 \quad \text{--- (1)}$$

Applying KVL at mesh 2;

⑥

$$5 - 33(i_2 - i_1) - 47i_2 - 47(i_2 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow 5 - 33i_2 + 33i_1 - 47i_2 - 47i_2 + 47i_3 = 0$$

$$\Rightarrow 33i_1 - 127i_2 + 47i_3 = -5 \quad (II)$$

Applying KVL at mesh 3;

$$\Rightarrow -47(i_3 - i_2) - 68i_3 = 0$$

$$\text{or, } 0 = -47i_2 + 115i_3 \quad (III)$$

Solving equation (I), (II) and (III)


we get

$$i_1 = -0.033715 \text{ A} = 33.71 \text{ mA}$$

$$i_2 = 0.0360639 \text{ A} = 36.063 \text{ mA}$$

$$i_3 = I_{L_2} = 0.014739 \text{ A} = 14.74 \text{ mA}$$

7

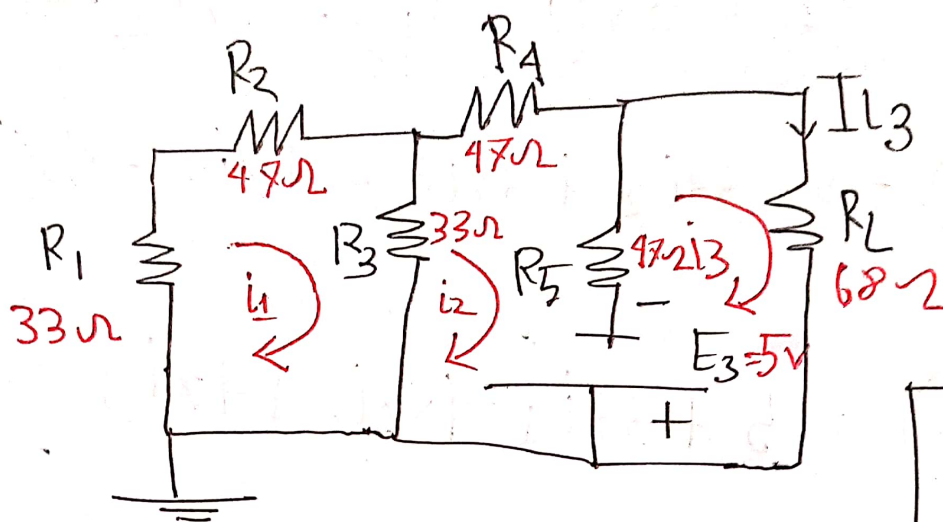

Here,  
 $I_{L3} = i_3$

Applying KVL at Mesh 1,

$$-113i_1 + 33i_2 = 0 \quad \text{--- (I)}$$

Applying KVL at Mesh 2;

$$-(i_2 - i_1)33 - 47i_2 - (i_2 - i_3)47 + 5 = 0$$

$$\Rightarrow 5 = -33i_1 + 127i_2 - 47i_3$$

(II)

Applying KVL at Mesh 3;

$$-5 = -47i_2 + 115i_3 \quad \text{--- (III)}$$



⑧

Solving equation (i), (ii) and (iii) we get,

$$i_1 = 0.0087964 \text{ A} = 8.797 \text{ mA}$$

$$i_2 = 0.030121 \text{ A} = 30.13 \text{ mA}$$

$$I_{L3} = i_3 = -0.0311678 \text{ A} = -31.17 \text{ mA}$$

Now,

superposition Theorem we all know,

$$I_L = I_{L1} + I_{L2} + I_{L3}$$

$$\text{or, } -4.268 = 12.16 + 14.74 + (-31.17)$$

$$\text{or, } -4.268 = -4.268$$

Alhas