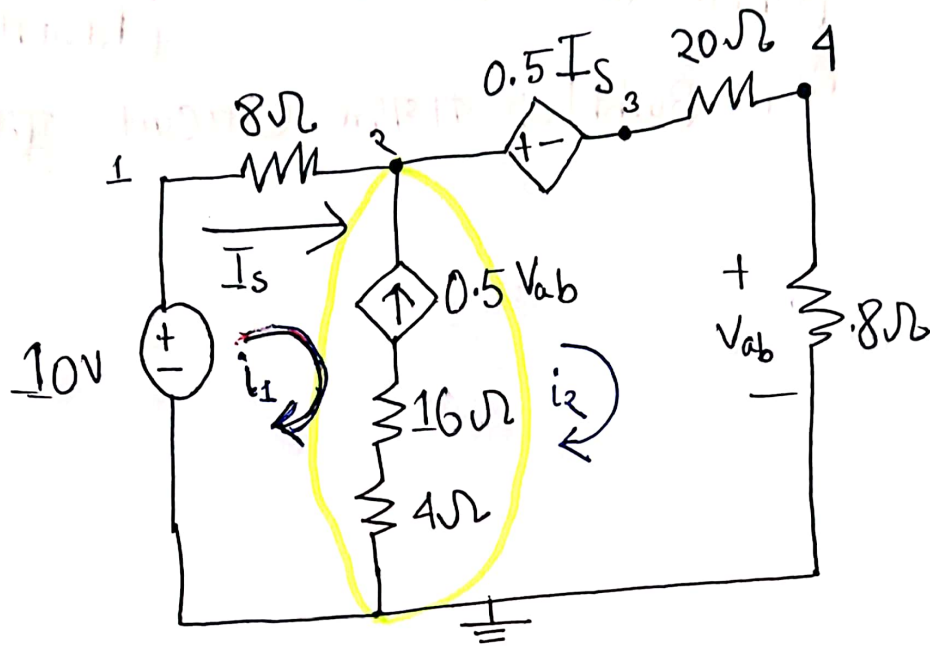


Practice Problem

Lab -4



Using Mesh Analysis

Applying KCL at node 2;


Here, $I_s = i_1$

$$i_2 - i_1 = 0.5 V_{ab}$$

or, $i_2 - i_1 = 0.5 \times 8 i_2$

$$i_2 - i_1 = 4 i_2 \quad \text{--- (1)}$$

$V = IR$

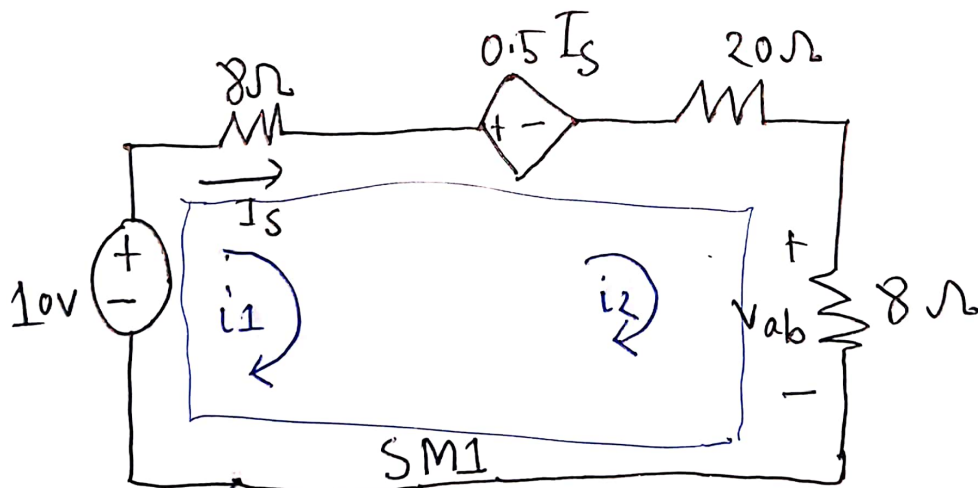

Applying KVL at SM1

$$10 - 8i_1 - 0.5i_1 - 20i_2 - 8i_2 = 0$$

$$\Rightarrow 10 - 8.5i_1 - 28i_2 = 0 \quad \text{--- (II)}$$


Solving equation (I) and (II) we get

$$i_1 = -12A$$

$$i_2 = 4A$$

$$\begin{aligned} V_{ab} &= 8i_2 \\ &= 8 \times 4 \\ &= 32V \end{aligned}$$

$$I_s = i_1$$

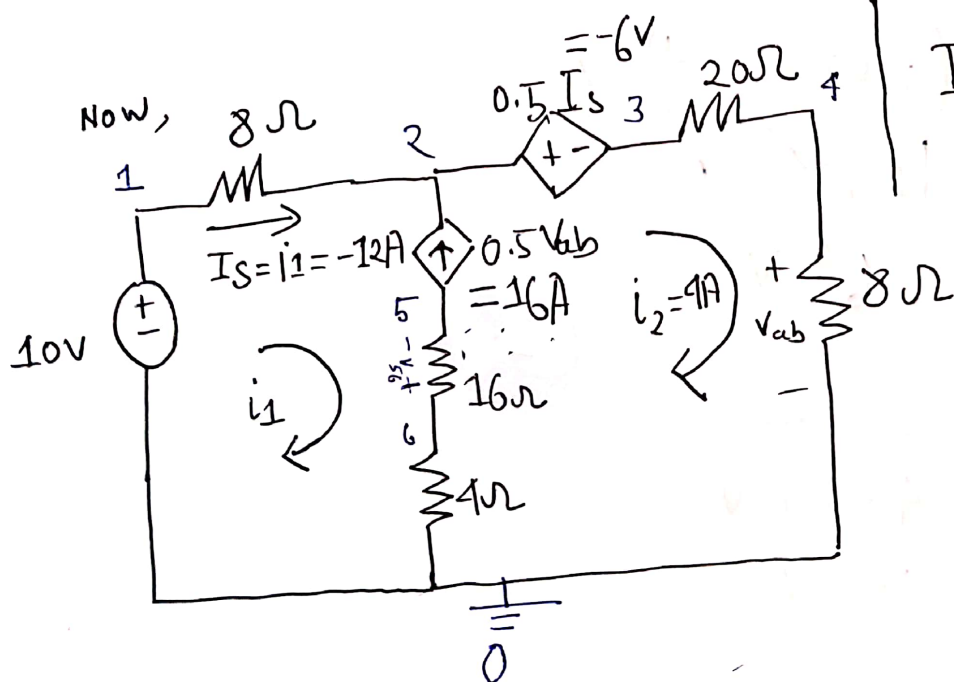

$$V_{12} = 8 \times i_1$$

$$V_{12} = 8 \times -12 \text{ V}$$

$$= -96 \text{ V}$$

—————o—————

$$V_{56} = (i_2 - i_1) 16$$

$$= (0.5 V_{ab} \times 16) \text{ V}$$

$$= (0.5 \times 32 \times 16) \text{ V}$$

$$= (16 \times 16) \text{ V}$$

$$= 256 \text{ V}$$

—————o—————

$$V_{60} = (i_2 - i_1) 4$$

$$= (0.5 V_{ab} \times 4) \text{ V}$$

$$= (0.5 \times 32 \times 4) \text{ V}$$

$$= (16 \times 4) \text{ V}$$

$$= 64 \text{ V}$$

—————o—————

$$V_{34} = 4 \times 20 \text{ V}$$

$$= 80 \text{ V}$$