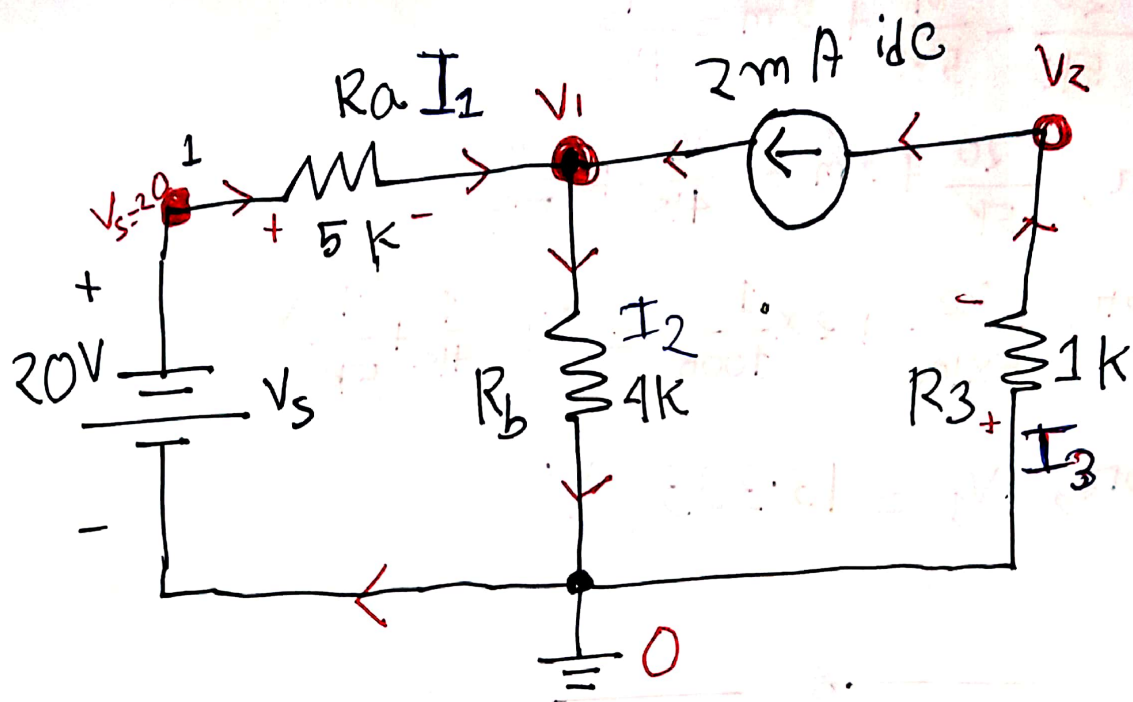


Lab - 3



Applying KCL at node 1,

$$\frac{20 - V_1}{5k} + 2m = \frac{V_1}{4k}$$

(1)

current entering
= current leaving

$$I = \frac{V}{R}$$

Applying KCL at node 2,

$$2m = \frac{0 - V_2}{1k}$$

$$2m = \frac{-V_2}{1k}$$

$$\text{or, } -V_2 = 2m \times 1k$$

$$-V_2 = 2V$$

$$V_2 = -2V$$

Solving equation (1)

$$\frac{20 - V_1}{5k} + 2m = \frac{V_1}{4k}$$

$$\text{or, } \frac{20}{5k} - \frac{V_1}{5k} + 2m = \frac{V_1}{4k}$$

$$\text{or, } \frac{20}{5k} + 2m = \frac{V_1}{4k} + \frac{V_1}{5k}$$

$$\text{or, } \frac{20}{5 \times 100} + 2 \times \frac{1}{1000} = V_1 \left(\frac{1}{4k} + \frac{1}{5k} \right)$$

$$\text{or, } V_1 = 13.333 \text{ V}$$

_____o_____

$$I_1 = \frac{20 - V_1}{5k}$$

$$= \frac{20 - 13.33}{5 \times 1000}$$

$$= 0.0013 \text{ A}$$

$$= 1.333 \text{ mA}$$


$$I_2 = \frac{V_1 - 0}{4k}$$

$$= \frac{13.33}{4 \times 1000}$$

$$= 0.00333 \text{ A} = 3.33 \text{ mA}$$

Series circuit
current same

$$I_3 = 2 \text{ mA}$$

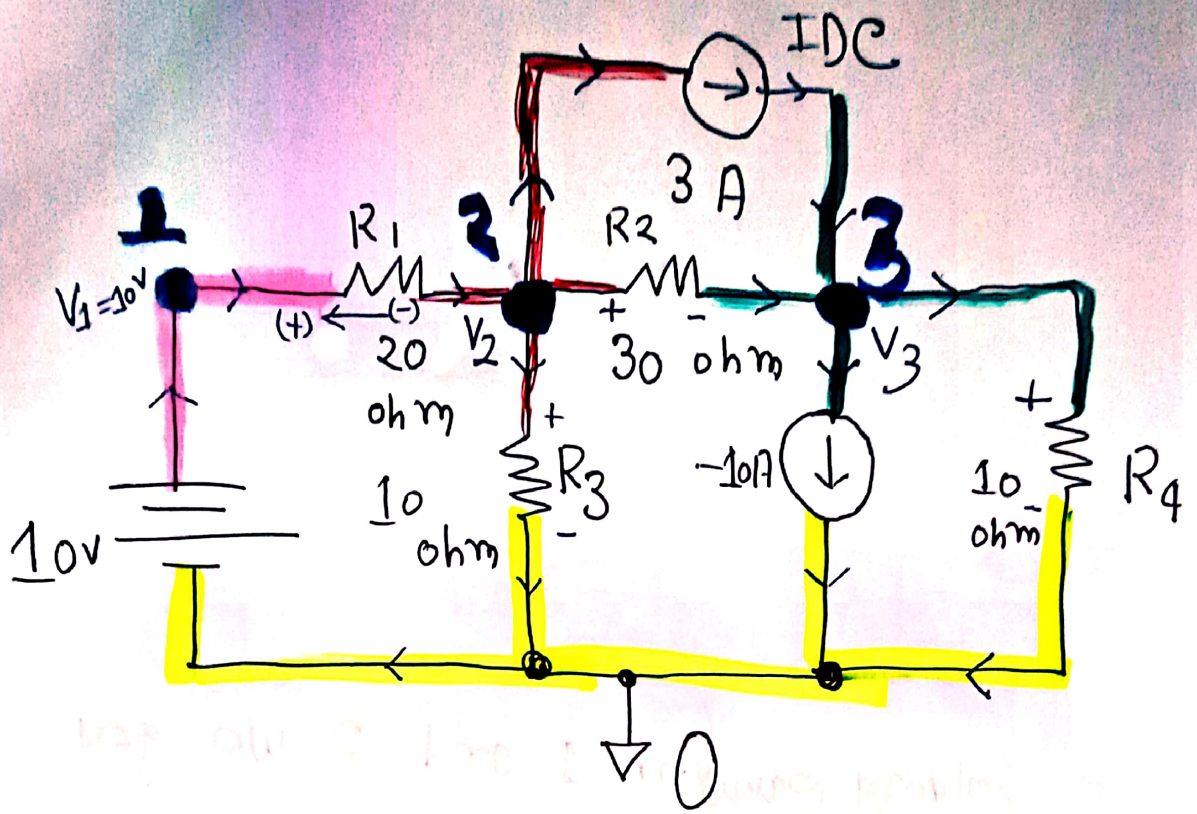

Applying KCL at node 2

$$\frac{10 - V_2}{20 - R_1} = 3 + \frac{V_2}{10 - R_3} + \frac{V_2 - V_3}{30 - R_2}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{V_H - V_L}{R}$$


————— (1)

Applying KCL at node 3

$$3 + \frac{V_2 - V_3}{30 - R_2} = -10 + \frac{V_3 - 0}{10 - R_4}$$

————— (11)

node means connecting point.

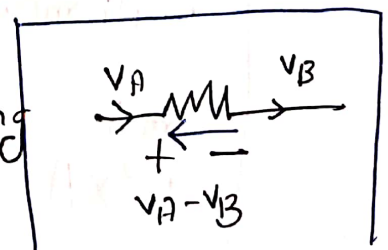

Solving equation 1 and 2 we get

$$V_1 = 10 \text{ V (already know)}$$

$$V_2 = 4.286 \text{ V}$$

$$V_3 = 98.57 \text{ V}$$

R_1 Resistor current flow $= I_1 = \frac{10 - V_2}{R_1}$

$$= \frac{10 - 4.286}{20}$$

$$= 0.2587 \text{ A}$$

$$= 258.7 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_2 - V_3}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{4.286 - 28.57}{30}$$

$$= -3.1428 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{4.286 - 0}{10}$$

$$I_3 = \frac{V_2 - 0}{R_3}$$

$$= 0.4286 * 1000 \text{ A}$$

$$= 428.6 \text{ mA}$$

$$I_4 = \frac{V_4 - V_L}{R_4} = \frac{V_3 - 0}{R_4}$$

$$= \frac{28.57 - 0}{10}$$

$$= 2.857 \text{ A}$$